

2. domácí úlohy - Booleovské obvody

do 30. dubna 2014

Úloha 1. Cílem tohoto cvičení je sestavit polynomiálně velkou monotónní formuli pro $\text{MAJ}_n(x_1, \dots, x_n)$ tedy funkci, která se vyhodnotí na jedničku právě tehdy, když většina jejích vstupních bitů je jednička.

a) Nalezněte monotónní formuli pro $\text{MAJ}_3(x_1, x_2, x_3)$, tedy formuli sestávající pouze z binárních spojek AND a OR.

b) Nechť C je obvod (nebo formule) se vstupy r_1, \dots, r_m takový, že pro náhodně zvolený vstup z $\{0, 1\}^m$, obvod je jedna s pravděpodobností $\frac{1}{2} + p$, kde p je reálné číslo mezi 0 a $1/2$. Označme jako q pravděpodobnost, že obvod dá nulu. Ukažte, že pokud $p \leq 1/4$, pak pravděpodobnost, že $\text{MAJ}_3(C_1, C_2, C_3)$ dá jedničku na náhodném vstupu, je alespoň $\frac{1}{2} + \frac{5}{4}p$. Zde $\text{MAJ}_3(C_1, C_2, C_3)$ je obvod počítající MAJ_3 tří kopií obvodu C s nezávislými vstupy.

c) Pokračování z předchozího bodu. Ukažte, že pokud $p > 1/4$, pak pravděpodobnost, že $\text{MAJ}_3(C_1, C_2, C_3)$ dá nulu na náhodném vstupu, je nejvýše $\frac{3}{4}q$.

d) Ukažte, že existuje konstanta c taková, že úplný ternární strom hloubky $c \log n$ sestávající ze spojek MAJ_3 , kde každý list bere svou hodnotu z některého vhodně zvoleného vstupního bitu x_1, \dots, x_n , počítá $\text{MAJ}_n(x_1, \dots, x_n)$. (*Hint:* Ukažte, že pokud si zafixujeme nějaký vstup x_1, \dots, x_n a jednotlivé vstupní bity přiřadíme listům náhodně, pak pravděpodobnost, že tento strom se vyhodnotí na hodnotu jinou než $\text{MAJ}_n(x_1, \dots, x_n)$ je menší než 2^{-n} .)

Úloha 2. Nechť $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ je libovolná funkce. Nechť C je nejmenší obvod pro tuto funkci sestávající z binárních spojek AND, OR a unárního NOT. Ukažte, že f lze počítat obvodem stejného typu a velikosti nejvýše dvakrát větší, než je velikost obvodu C , který však obsahuje nejvýše n spojek NOT.

Úloha 3. Nechť $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ je libovolná funkce. Nechť C je nejmenší obvod pro tuto funkci sestávající z binárních spojek AND, OR a unárního NOT. Ukažte, že f lze počítat obvodem stejného typu a velikosti nejvýše polynomiálně větší, než je velikost obvodu C , který však obsahuje nejvýše $O(\log n)$ spojek NOT. (*Hint:* Sestojte obvod, který obsahuje $O(\log n)$ spojek NOT a který pro vstup x_1, x_2, \dots, x_n spočítá $\text{NOT}(x_1), \text{NOT}(x_2), \dots, \text{NOT}(x_n)$.)

Úloha 4. Ukažte, že pro každou booleovskou funkci $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ existuje obvod hloubky nejvýše pět sestávající pouze z hradel MOD-6 neomezeného stupně. MOD- m na vstupu $x_1, \dots, x_n \in \{0, 1\}$ je jedna, právě když $\sum_{i=1}^n x_i$ není dělitelné m . Jak velké obvody jsou potřeba? Dokažte dolní i horní odhady. (*Hint:* Ukažte, že každou funkci $f : \{-1, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ lze reprezentovat polynomem v proměnných x_1, \dots, x_n nad konečným tříprvkovým tělesem GF_3 . Pro $x_1, \dots, x_n \in \{-1, 1\}$ ukažte souvislost mezi počítáním $x_1 \cdot x_2 \cdots x_n$ a počítáním MOD-2.)